
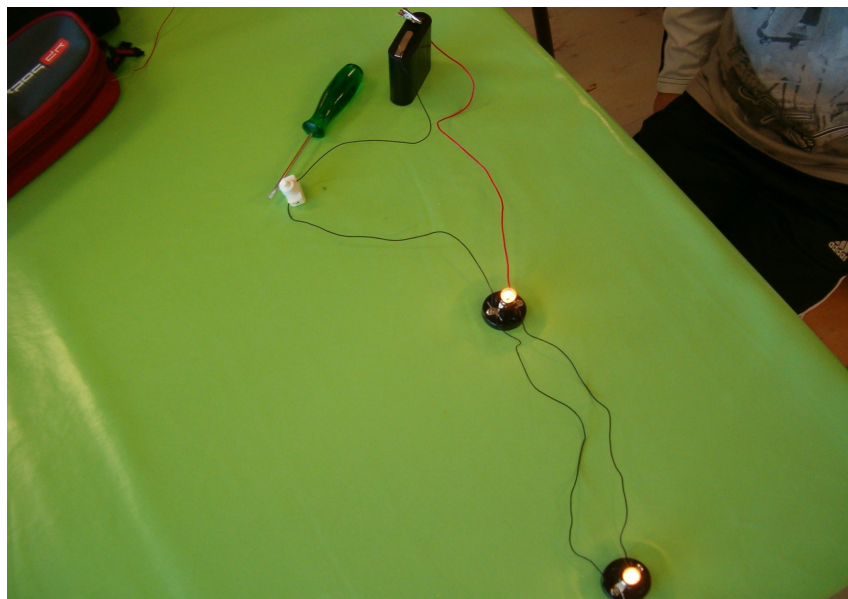


Compte-rendu de nos expériences : l'électricité


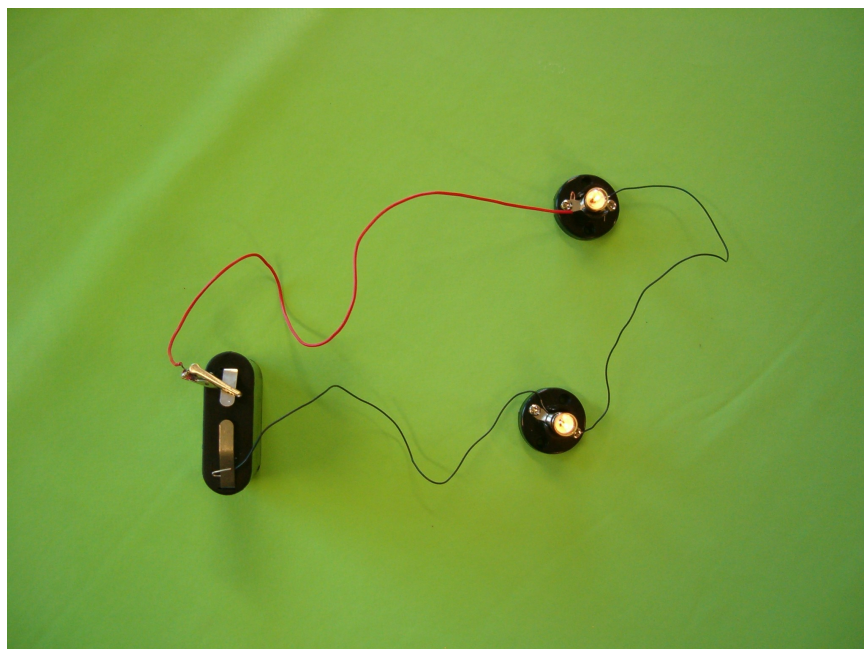
C'est un circuit fermé. Les lampes éclairent. (Maë, Chloé)



Un circuit fermé à deux ampoules. Matériel : ampoule, pile, douille. (Mathis)



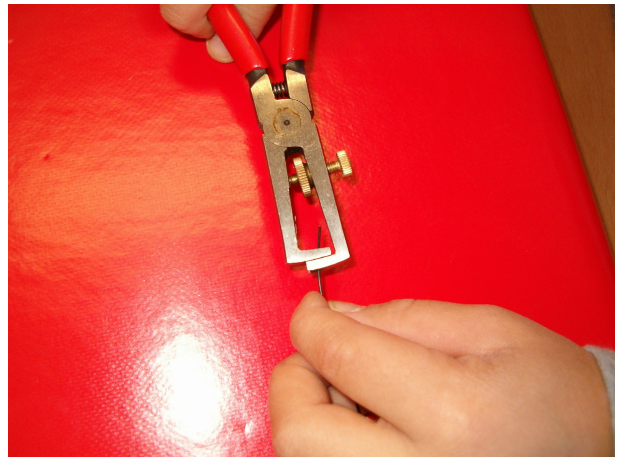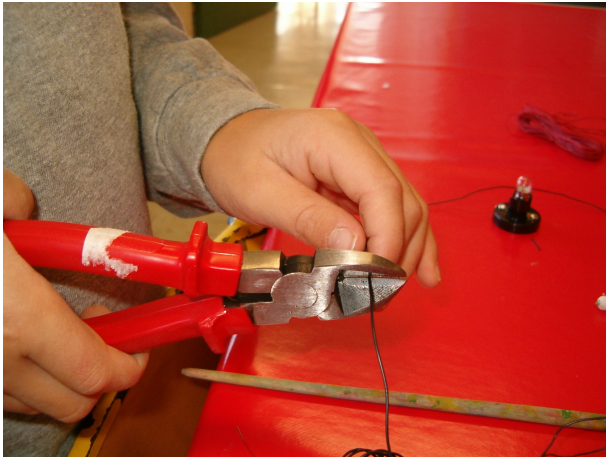Il faut une pince coupante pour couper le fil. Pour enlever l'isolant, il faut une pince à dénuder.
(Laura et Jade)



UN CIRCUIT Fermé à UNE AMPOULE.

IL Y A UN FIL ROUGE ET NOIRE.

IL Y A DEUX LAnGuETTEs.

Il y a deux languettes : la + et la -.

(Yann, Luca, Hugo)



Il y a un tournevis cruciforme, un tournevis plat, une pince à dénuder, une pince coupante, un voltmètre. (Julie, Quentin)

